AHK Việt Nam

Thi tốt nghiệp Phần 1 - 05/2021

Nhiệm vụ thực hành Đánh giá Điện trở dây dẫn bảo vệ Ngành Cơ điện tử

Il Nhiệm vụ

Để đánh giá tính trở kháng thấp của dây dẫn bảo vệ, thí sinh phải so sánh các giá trị điện trở ước tính với các giá trị thực tế đo được khi kiểm tra, và căn cứ theo giá trị điện trở bất lợi nhất để quyết định xem dây dẫn bảo vệ có hay không có tính trở kháng thấp cần thiết.

Thí sinh hãy tính toán điện trở dự kiến của dây dẫn bảo vệ cho các khoảng cách sau trên khung lắp ráp của mình. Trước tiên, hãy xác định chiều dài dây dẫn và số lượng điểm đầu cuối.

Tính liên tục của dây dẫn bảo vệ	Chiều dài dây dẫn	Số lượng điểm đầu cuối	Giá trị trở kháng tính được
Công tắc PE Phích cắm CEE → Tủ điều khiển			£
Công tắc PE Phích cắm CEE → Tấm lắp Tủ điều khiển	3		E
Công tắc PE Phích cắm CEE → Cửa tủ điều khiển		8	
Công tắc PE Phích cắm CEE → Phích cắm -X13			
Công tắc PE Phích cắm CEE → Nguồn điện			
Công tắc PE Phích cắm CEE → X1.7 PELV	163		
Công tắc PE Phích cắm CEE → Bảng điều khiển (cấp bảo vệ I)			
Công tắc PE Phích cắm CEE → Tổ hợp cơ khí		7	
X11			
			11-6

Tiết diện danh định của dây dẫn S (mm²)	Giá trị trở kháng trên mỗi đơn vị chiều dài <i>R'</i> (mΩ/m) tại 30°C
1,5	12,5755
2,5	7,5661
4	4,7392
6	3,1491
10	1,8811

Giá trị trở kháng trên mỗi đơn vị chiều dài được tính ở nhiệt độ dây dẫn là 30° C. Đối với các nhiệt độ khác của Θ , điện trở R_{Θ} có thể được tính bằng phương trình sau:

$$R_{\Theta} = R_{30 \, ^{\circ}\text{C}} [1 + \alpha \cdot (\Theta - 30 \, ^{\circ}\text{C})]$$

 α = hệ số nhiệt (đối với Cu: α = 0,00393 K⁻¹)

Bảng 1 – Các giá trị trở kháng trên mỗi đơn vị chiều dài chọn lọc R' cho cáp đồng ở 30°C tùy thuộc vào tiết diện dây dẫn danh định S dùng để ước tính điện trở dây dẫn (Nguồn: VDE 0100-600 Bảng NA.4 – trích đoạn).

AHK Việt Nam	H	lo tên:				1370 (884)	100
Kỳ thi tốt nghiệp phần 1 – 05/2018	N	đã số th	í sinh:		Ngày		
Nhiệm vụ công việc Báo cáo về kiểm tra và đo lường	C	Cơ điệ	n tử				
Báo cáo kiểm tra dựa trên DIN EN 60204-1 (V	DE 0113)						
Máy mới 🗌 Mở rộng 🔲 Thay đổ	Si 🗌 s	Sửa chũ	ra 🗌 K	iểm tra lại			
Ghi chú:							
DENTITY OF THE PROPERTY OF THE	110x 1 . 1 min et 2 + 2 x + et			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	**********		
Kiểm tra ngo	oai guan		STATE OF STA		ОК		n. OK
Việc lấp đặt các thiết bị					П		П
Đấu dây						n 2	
Lựa chọn dây phù hợp	Day -						
Tài liệu chuẩn bị của mạch điện	TV .	3.00					
Nối PE và N		West a	nfile said				
Bảo vệ đo lường cho công tắc trực tiếp							
			Không kất n	ối nguồn điện!		A v S	F 15
Kiểm tra những tiêu chuẩn về an toàr	1	Điểm ki		Giá trị	đo	ок	n. OK
Trở kháng cách ly (Công tắc nguồn bật, F3 b	ât) Đ	Diểm 1 (0 / L1	Điểm 2 X0 PE	Gia (I)			
Trở kháng cách ly (Công tắc nguồn bật, F3 b		iểm 1 0 / L2	Điểm 2 X0 PE	317			
Trở kháng cách ly (Công tắc nguồn bật, F3 b	At) Đ	iểm 1 0 / L3	Điểm 2 X0 PE				
Trở kháng cách ly (Công tắc nguồn bật, F3 b	At) Đ	iểm 1 (0 / N	Điểm 2 X0 PE				
<u>Điểm kiể</u> Trở kháng cách ly X1 1 -	PE	<u></u>	Giá trị đo	<u>ок</u> —	-	<u>n. O</u>	<u>K</u> –
Trở kháng cách ly X1.6 -	PE	_					
Kiểm tra những tiêu chuẩn về an toàn		m kiểm		Giá tr	j đo	ОК	n, Ol
Điện trở bảo vệ (PE)	Điểm 1		Điểm 2				
Điện trở bảo vệ (PE)	Điểm 1		Điểm 2				
Điện trở bảo vệ (PE)	Điểm 1		Điểm 2				
Điện trở bảo vệ (PE)	Điểm 1		Điểm 2				
Tên thiết bị đo sử dụng:							
Kiểm tra những tiêu chuẩn về an	toàn			Giá trị đo		OK	n. OK
Nguồn cung cấp							
Nguồn điều khiển	- 14/14					-	
Từ trường xoay							
Chức năng hoạt động Hệ thống điện tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuậ	at dian da d	Lucio abi	A duvat				
ợ thông điện tuần thủ các quy chuẩn kỳ thuậ Ở ứng dụng thông thường, đảm bảo sử dụng	an toàn	uve prie	a duyet.				
Địa điểm / Ngày			Địa điểm	/ Ngày			
Trainer:							
Chữ ký			Chữ ký	The second	-, 11		

tệ thống cơ điện từ phải được kiểm soát và vận hành thừ theo yêu cầu của các biển Trong đó các bước 1 đến 3 phải được thực hiện trong tình trạng không tăng áp và n	ất kết nối với nguồn
Ngành Cơ điện tử Siêm soát Biên bản Vận hành thử Biển vào tiêu đề Họ tên thí sinh, Số báo danh và Ngày thi. Tế thống cơ điện từ phải được kiểm soát và vận hành thử theo yếu cầu của các biển trong đó các bước 1 đến 3 phải được thực hiện trong tình trạng không tăng áp và n	ất kết nối với nguồn
rong đó các bước 1 đến 3 phải được thực hiện trong tình trạng không tăng áp và n	ất kết nối với nguồn
Hệ thống cơ điện từ phải được kiểm soát và vận hành thử theo yêu cầu của các biến Trong đó các bước 1 đến 3 phải được thực hiện trong tình trạng không tăng áp và n	ất kết nối với nguồn
Sau khi đã thực hiện các bước 1 đến 3, thí sinh hãy trao đổi với Hội đồng thi về các l rà ghi nhận lại các thiếu sót đó.	act sor as days as
<u>Bước 1:</u> Kiểm soát phần cơ khi bằng mắt Thí sinh thực hiện kiểm tra bằng mắt và xác định xem ở mỗi nội dung kiểm tra có thiế thông. Hãy ghi nhận lại kết quả kiểm tra của mình.	ı sót gi hay
Stt Nội dung kiểm tra	h trạng tốt
· 1 Cô đầy đủ các bản về	không O
2 Kết cấu thẹo đúng bản vẽ bố trí tổng thể có	không O
3 Các chí tiết được lắp ráp vững chắc có	không O
4 Các chỉ tiết không bị hư hồng có 🦪	không O
5 Các chi tiết đã được làm sạch bavia có có	không O
6 Xilanh hoạt động trơn tru	không O-
	ППП
	1


Xem tiếp mặt sau!

Bước 2: Kiểm soát phần khí nén bằng mắt

Thí sinh thực hiện kiểm tra bằng mắt và xác định xem ở mỗi nội dung kiểm tra có thiếu sót gì hay không. Hãy ghi nhận lại kết quả kiểm tra của mình.

GN cho của Hợi động thi đô đạnh giá

Stt	Nội dung kiểm tra	Tình t	rạng tốt
1	Kết cấu lắp ráp theo đúng bản về và đã được dán nhãn	có O	không O
2	Các đường dẫn khí nên được lắp ráp chắc chắn	6	không O
3	Các đường dẫn khí nên được lắp đặt đúng kỹ thuật	6 0	không O
4	Các chỉ tiết không bị hư hỏng	có o	không O

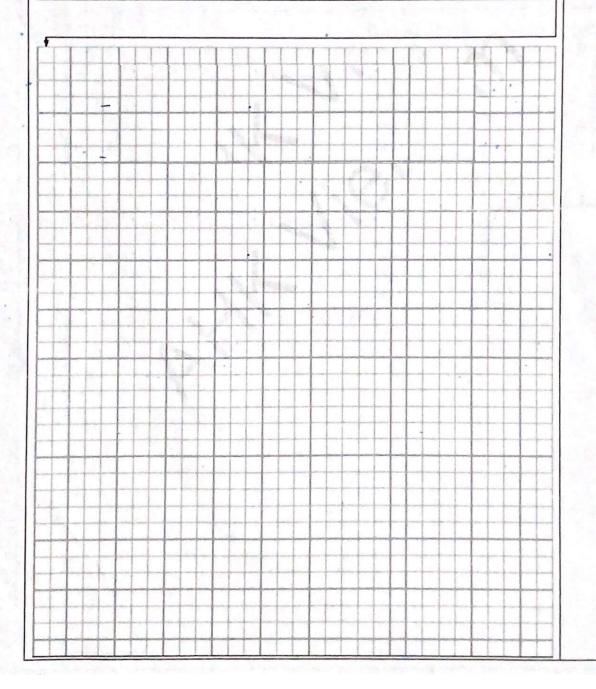

AHK Việt Nam Thi tốt nghiệp Phần 1 – 05/2019		Họ tên thí sinh:		2 Tal. 1	Tở 12		
	ni tốt nghiệp Phần 1 – 05/2019		Số báo danh:				
Nhiệm vụ thực hà Kiểm soát Biên bản Vận hàn		Ngành Cơ	điện tử				
Điển vào tiểu để Họ têr	n thí sinh, Số báo danh và Ngãy	y thi.					
Thí sinh thực hiện kiế	phần điện bằng mắt m tra bằng mắt và xác định xe lại kết quả kiểm tra của mình.	em ở mỗi nội dung kiển	m tra có thiếu s	sốt gì hay	Ghi dhù o Hội đồng đã đạnh g		
Stt Nội dur	ng kiếm tra		Tinh t	rạng tốt			
1 Có đầy	đủ các sơ đồ mạch điện		có o	không Q	1		
2 Các linh	n kiện được lắp ráp và đánh d	ấu đúng kỹ thuật	có o	không O			
· 3 Dây dẫr	n bảo vệ được kết nối đúng kỷ	thuật -	රේ වු	khong O			
4 Các kết	nối chắc chắn		có o	không O			
5 Nối dây	theo đúng các sơ đồ mạch điệ	in i	. có o	không O	-		
6 Các dây	y dẫn không bị hư hỏng		có o	không O			
7 Các linh	kiện không bị hư hỏng		có o	không Q			
					and the confidence of the conf		
					4		
eneming.					The second secon		
integral integral							
Maria de Originas							
					1		

AHK \	/iệt Nam	Họ tên thí:	sinh:				Tờ 13
	iệp Phần 1 – 05/2019	Số báo danh:					
Kiểm soát	thực hành Vận hành thử	Ngành	Cơ điện tử			N S	
Điển vào tiểu	để Họ tên thí sinh, Số báo danh và Ng	ây thi.				14-	
Lưu ý!	Các bước 4 đến 9 phải được th Hãy xác định lỗi cũng như kết c những lỗi này trước khi thực h	quả đo lường sai t	biệt so với yết			hục	GNI chú Hợi đồn để đạnh
Bước 4:	Đo điện trở						
Thí sinh thực nhận các kế	c hiện các phép đo điện trở cần thiết t t quả đo được.	rước khi vận hành t ,	hử hệ thống co	điện từ	vå gh	บ่	
và ghi nhận Lưu ý! Nếu	á xem các kết quả đo được có phù họ lại kết quả. cần, phải tháo kẹp các linh kiện địc thấp thi cầu nối dây đắn bảo vệ pl	ện tử trước khi đo	cách điện, Vó	i mạch	bảo v		
Tinh liên tục củ	ia dây dẫn bảo vệ	Giá thị đã tinh	Giá tri đo được	74	dat	không đạt	
Công tắc PE-P	hích cắm CẾE → Tủ điều khiển						
Công tắc PE P	hích cắm CEE → Tấm lắp Tủ điều khiển			15	- 🗆		
Công tắc PE P	hích cắm CEE → Cửa tủ điều khiển			3.4			
Công tắc PE P	hích cắm CEE → Phích cắm -X13			4			
Công tắc PE P	hích cắm CEE → Nguồn điện			14			
Công tắc PE P	hich cắm CEE → -X1.7 PELV					□.	
Công tắc PE P	hích cắm CEE → Bảng điều khiến (cấp bảo vệ I)						
Công tắc PE P	hích cắm CEE → Tổ hợp cơ khí		,				
Stt	Nội dung đo	Vị trí đo	Giá trị đo được	Giá trị theo l			
0.000	ện trở cách điện 10 V/ 230 V	- X2: L1 tới PE - X2: L2 tới PE - X2: L3 tới PE - X2: N tới PE					
2	Diện trở cách điện 24 V DC _ PELV	- X1: 1 tới PE '					
4		20					

Bước 5: Đo điện ấp và tử trưởng quay

Hây thực hiện các phép đo cần thiết trước khi vận hành thứ hệ thống cơ điện tử và ghi nhận các kết quả đo được.

Hướng dẫn: Trước hết, phải kiểm tra xem mọi thiết bị bảo vệ quá dòng đã được tắt chưa!

Stt	Nội dung đọ/Hoạt động	Vị tri đo	Giá trị đo được
1	Điện áp cung cấp (Công tắc chính -Q1 "BẬT")	-X2: L1 tới L2	
		-X2: L2 tối L3	7 60 s 20s
	Wall day and	-X2: L1 tới L3	
		-X2: L1 tới N	
2	Điện áp điều khiển 24 V (Cầu dao tự động -F3 "BẬT")	-T1	
3	Điện áp điều khiến 24 V (Cầu dao tự động "F4 "BẬT")	-X1	
4	Kiểm tra từ trưởng quay (từ trường quay phải)	-X3: 2/4/6	có ⊜ không · ○

Danies C.	Thincia	RCD/Kiểm	tra	chie	năna	Diena	khẩn	cán
DUOC 0:	I nur cac	KCD/Klem	ua	CHUC	nany	Duniy	PRICELL	cap

Thứ các nút bẩm xem các RCD có được kích hoạt ha	y không RCD được kích hoạt:	có	0	không	0
Kiểm tra chức năng Dừng khẩn cấp	Dừng khẩn cấp hoạt động:	có	0	không	0
Hãy trao đổi với Hội đồng thi về cách thức tiến hành t	iếp theo!				

Bước 7: Đo các ổ cẩm -X11

Hãy nhập các giá trị mong muốn theo DIN/VDE 0100-410 (1997-01) cho các nội dung đo dưới đây. Thực hiện các phép đo 1 đến 4 ở ổ cắm nổi đất 230-V.

Ghi nhận các giá trị đo được.

Hãy đánh giá xem các kết quả đo được có đạt yêu cầu hay không.

Stt	Nội dung đo	Giá trị đo được	Giá trị mặc định DIN/VDE	Giá trị đo đạt yêu cầu
1	Điện áp cung cấp			
2 .	Điện áp tiếp xúc			có o không O
3	Thời gian kích hoạt			có o không O
4	Dòng điện kích hoạt	Name -		có O không O

Các kết quả đo đạt yêu cầu: có ○ không ○

Hãy trao đổi với Hội đồng thi về cách thức tiến hành tiếp theo!

hi tốt n Nhiệm v				41.4		-			-
Nhiệm v		AHK Việt Nam Thi tốt nghiệp Phần 1 – 05/2019			Số báo danh:				
Kiểm sơ Biên bả	rụ thực h át n Vận hà	nành		Ngành Cơ điện tử					
Điển vào t	iểu đề Họ ti	lên thí sinh, Số báo da	inh và Ngây thi.						
Thi sình t không, Hi	ây ghi nhận	bằng tay iểm tra bằng tay và x n kết quả kiểm tra. hủ các quy định của				có thi	ếu sót gi	hay	Ghi chù c Hợi đồng để đánh c
Stt	Nôi dung	g kiểm tra				Tinh	trang tốt		
1	Điều chỉn	Nều chỉnh các cảm biến và kiểm tra các đầu vào tương mg trên bộ điều khiển					không		
- 2	L. Balling	Thiết lập mức áp suất vận hành ở 4 bar và kiểm tra rò ri c Xilanh có thể điều khiến thủ công bằng cách tác động bằng tay Điều chính van tiết lưu 1 chiều để xilanh chuyển động chậm và an toàn				0	không	0.	
- 3	bằng tay					0	không	0	
4	chậm và					0	không	. 9	and the second
5	Các cảm biến hành trình điều chỉnh phù hợp với chuyển động xilanh và các đầu vào tương ứng trên hệ thống điều khiến				có O không O			0	
'									
					-	-			
					+-	-			
				-					1 4
			1.		++-	-			
					1				
									10 %
					++-	-			
			1-1-1-1-1	1	++-	-			
		+++++	+++++		++				area.
				3 8					
			+		++-				
	1 1 1		+++++	-	-	-			
							1 1		


	- Albert		
	CON		
	don		
58	dáni	3.0	3

Bước 9: Kiểm tra chức năng toàn bộ hệ thống

Thí sinh thực hiện kiểm tra chức năng và dựa vào tờ Mô tà chức năng để xác định xem ở mỗi nội dung kiểm tra có thiệu sốt gì hay không. Hãy ghi nhận kết quả kiểm tra của minh,

Stt	Nội dung kiểm tra	Tinh tra	Tỉnh trạng tốt *)	
1	Mô tả theo Bảng mô tả chức năng số l	có o	không O	
2	Mô tả theo Bảng mô tả chức năng số II	có o	không O	
3	Mô tả theo Bảng mô tả chức năng số III	có o	không O	
4	Mô tả theo Bảng mô tả chức năng số IV	có O	không O	
5	Mô tả theo Bảng mô tả chức năng số ∨	có O	không O	
6	Mô tả theo Bảng mô tả chức năng số VI	có o	không O	
-7	Mô tà theo Bảng mô tả chức năng số VII	có O	không, O	
8	Mô tả theo Bảng mô tả chức năng số VIII	có o	không O	

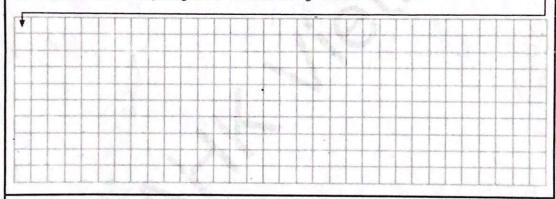*) Hướng dẫn dành cho Hội đồng thi: có 10 điểm/không 0 điểm



Chuyển giao:

Hấy chuyển giao tập tài liệu cho khách hàng (đại diện là Hội đồng thi) và hướng dẫn họ cách sử dụng hệ thống.

Chuyển giao Nhiệm vụ thực hành và tài liệu

Ngày/giờ:

Người nghiệm thu:

Giảm khảo